

c

Pregunta 1 - Responder aquí

Nombre:

Nº alumno:

Nº lista:

Pregunta 2 - Responder aquí

Nombre:

Nº alumno:

Nº lista:


Pregunta 3 - Responder aquí

Nombre:


Nº alumno:

Nº lista:

Modificación de microarquitectura

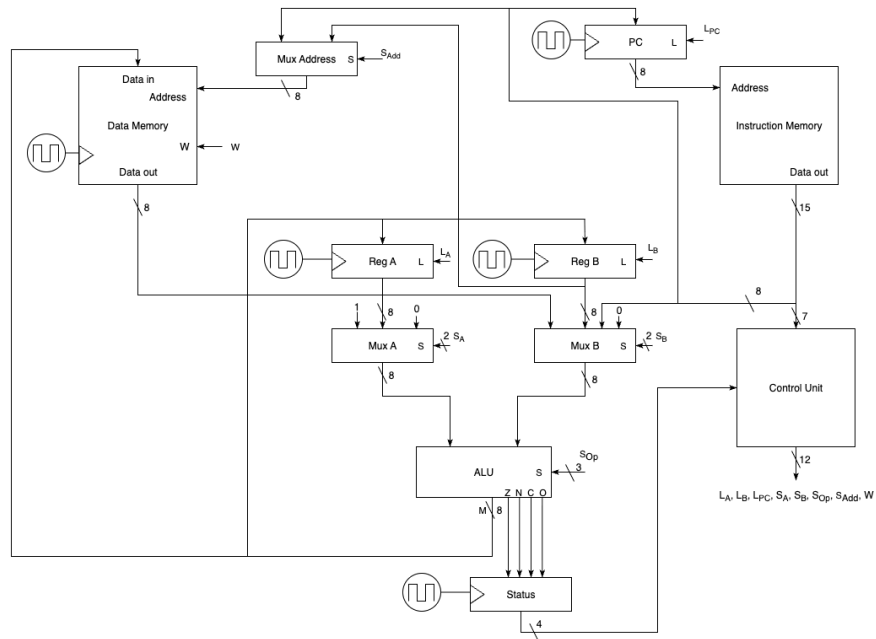

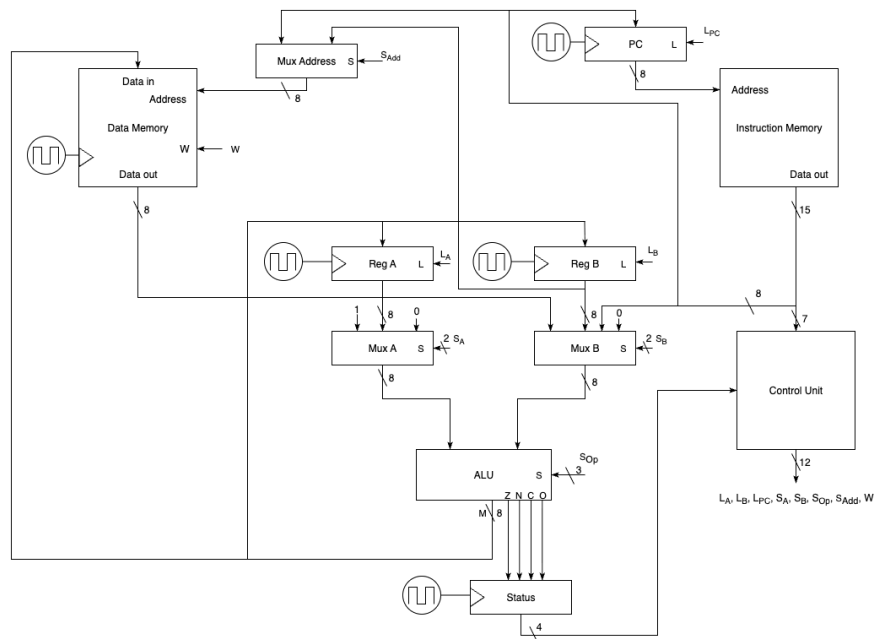Si necesita eliminar una conexión o una parte de un cable, táchelo y especifique que es parte de su modificación. **Si comete errores, tache la figura y modifique el diagrama de abajo.**
NO MEZCLE SU RESPUESTA EN AMBOS DIAGRAMAS.



Combinación de señales por instrucción

Instrucción	L _A	L _B	L _{PC}	W	S _A	S _B	S _{OP}	S _{Add}			
SWAP A,B											
JGTCMP A,B,label											

Si comete errores, tache la tabla por completo y responda en la de abajo.

NO MEZCLE SU RESPUESTA EN AMBAS TABLAS.

Instrucción	L _A	L _B	L _{PC}	W	S _A	S _B	S _{OP}	S _{Add}			
SWAP A,B											
JGTCMP A,B,label											

Considere que:

- Puede usar las columnas vacías para agregar señales nuevas, si es que las necesitara.
- Por cada señal de carga y escritura, deberá indicar si se activan (1) o no (0).
- En las señales de selección, deberá indicar el nombre de la entrada escogida (“-” si no afecta).
No escriba la combinación de bits, se considerará incorrecto ya que no sabremos a qué señal de entrada se está refiriendo.
- Para seleccionar los valores constantes de cero y uno en los multiplexores A y B, escriba ZERO y ONE respectivamente.
- Cada instrucción debe ejecutarse **en un ciclo**, sin excepciones.

Pregunta 3.c.

(1)

```
DATA:
var1 -1
var2 1
var3 -1
var4 1
CODE:
MOV A,125 ; 125 = 01111101b
NOT A,A
SHL A,A
SHR A,A
MOV B,A
MOV A,(B)
JGT case_1
JMP case_2
case_1:
MOV A,-1
JMP end
case_2:
MOV A,1
end:
```

(2)

```
DATA:
var1 5
var2 16
CODE:
init:
MOV A,(var1)
MOV B,(var2)
CMP A,B
JGTCMP A,B,case_1
JLT case_2
case_1:
JMP continue
case_2:
SWAP A,B
continue:
SWAP A,B
NOT A,A
SWAP A,B
INC B
ADD A,B
```